

Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea in Matematica
A.A. 2008-2009


INTRODUZIONE ALLA
PROGRAMMAZIONE
Barbara Di Camillo

Si ringraziano il Dott. Enrico Grisan e il Dott. Fabio Aiolli per il materiale didattico fornito

Parte III

Hardware

Circuiti Digitali

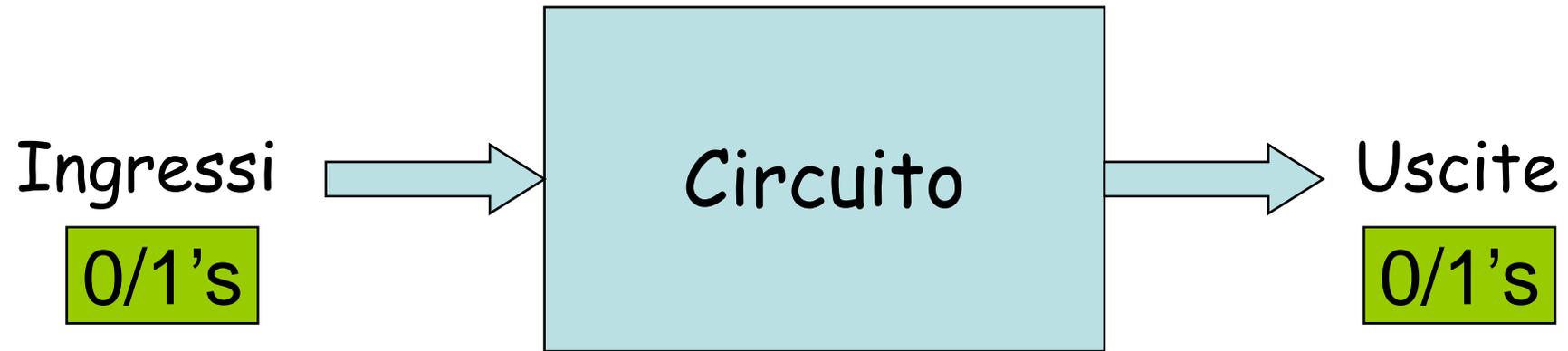

- Un circuito (digitale) puo' essere descritto
 - Mostrando i dettagli realizzativi in termini di circuiti elementari (porte)
 - Mediante una tavola di verita' che mostra i valori in uscita x tutti i possibili ingressi


L' Hardware di un computer

I componenti di un computer sono realizzati con un **gran numero** di componenti elettroniche "molto semplici" dette *porte logiche*

Solamente 3 tipi di porte (base):

- **AND** ("e")
- **OR** ("o")
- **NOT** ("non")

AND

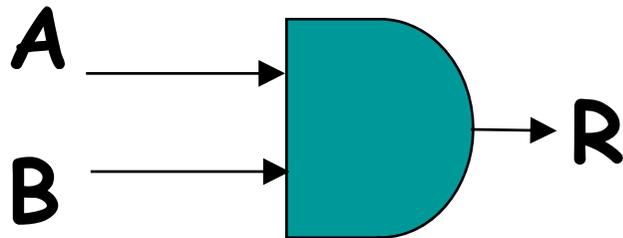

Fornisce tensione all'output R se e solamente se vi e' tensione in entrambi gli input A e B


A	B	R
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Tavola di verità

1 = VERO, 0 = FALSO

1 = tensione, 0 = no tensione


OR

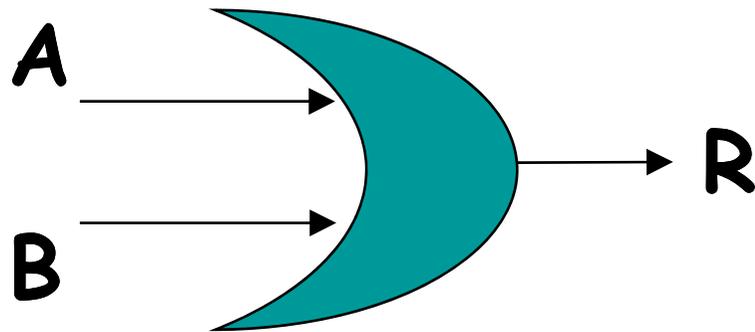

Fornisce tensione all'output R se e solamente se vi e' tensione in almeno uno degli input A e B

A	B	R
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT

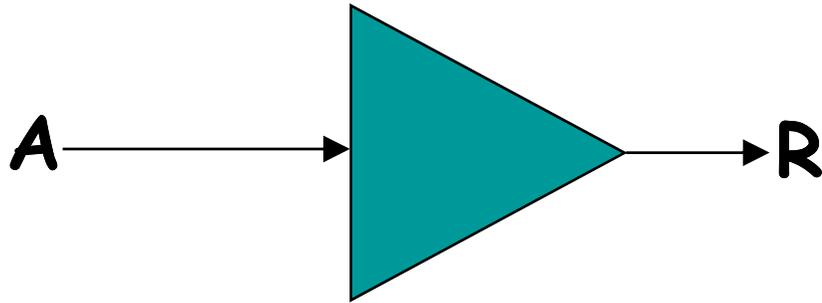

Fornisce tensione all'output R se e solamente se non vi e' tensione all'input A

A	R
0	1
1	0

**Assemblando queste componenti
possiamo costruire nuovi circuiti
piu' complessi..**

A	Ris
0	0/1
1	0/1

A	B	Ris
0	0	0/1
0	1	0/1
1	0	0/1
1	1	0/1

Ci sono $4 = 2^{(2^1)}$ possibili tabelle di verità ad una entrata e $16 = 2^{(2^2)}$ possibili tabelle di verità a due entrate. In generale, ci sono $2^{(2^N)}$ tabelle di verità con N entrate. I circuiti corrispondenti **si possono tutti realizzare** componendo i circuiti elementari AND, OR e NOT.

Tavola di verita' $A \Rightarrow B$

IMPLICAZIONE LOGICA


se A allora B $A \Rightarrow B$

ogni volta che A e' **VERO** anche B deve essere **VERO**

A	B	$A \Rightarrow B$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Come costruire un circuito che realizza questa tavola di verita' ?

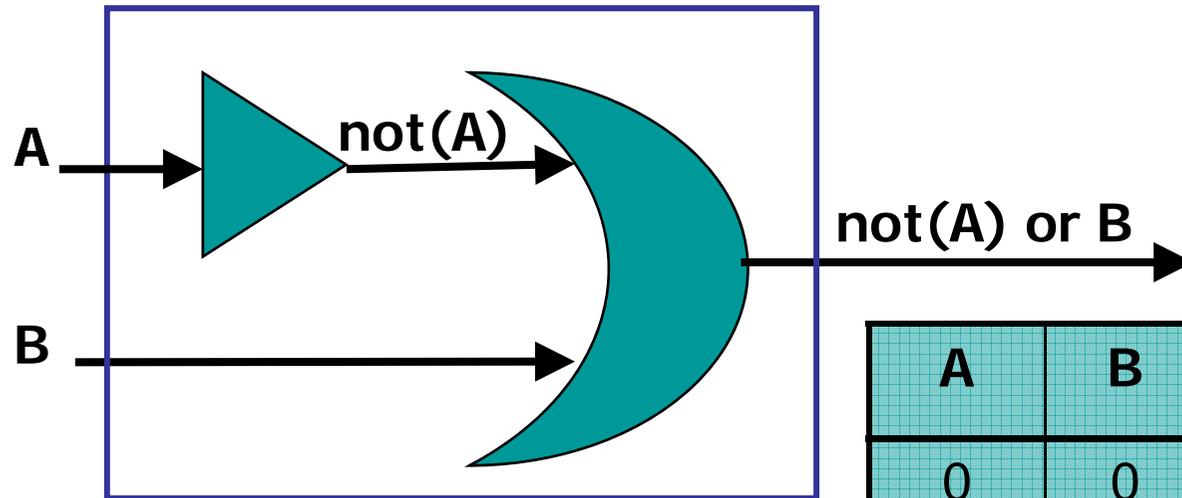Il seguente circuito realizza l'implicazione logica $A \Rightarrow B$



Infatti vale che

$$A \Rightarrow B \cong \text{not}(A) \text{ or } B$$

A	B	not(A)	not(A) or B
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1

tavola di verità \Leftrightarrow circuito

- Dato un qualsiasi circuito e' sempre possibile definire la tavola di verita' (in un solo modo)
- Data una tavola di verita' si possono costruire in generale piu' circuiti che la realizzano

Equivalenza Logica

$A \Leftrightarrow B$ Ogni volta che A è **VERO** anche B è **VERO** e *viceversa*.

Ossia, A e' VERO se e solo se B e' VERO


A	B	$A \Leftrightarrow B$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Notiamo che l'equivalenza è una doppia implicazione:


$$A \Leftrightarrow B \cong (A \Rightarrow B) \text{ AND } (B \Rightarrow A)$$

A	B	$A \Rightarrow B$	$B \Rightarrow A$	$A \Rightarrow B \text{ AND } B \Rightarrow A$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	1	1	1

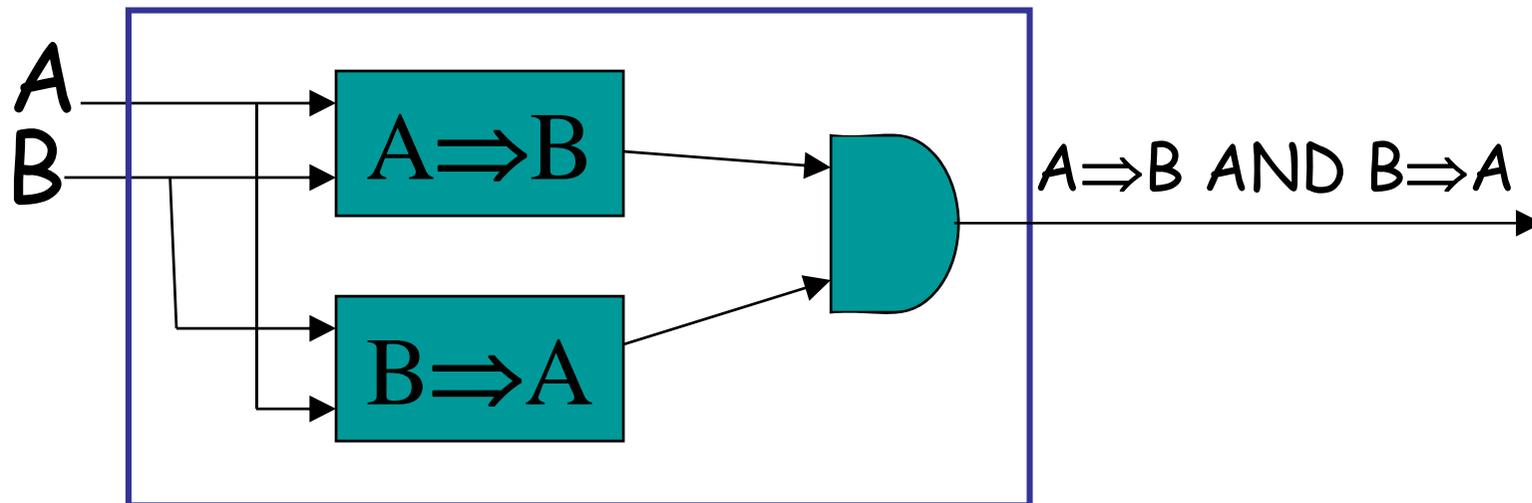Possiamo quindi realizzare l'equivalenza logica tramite il seguente circuito



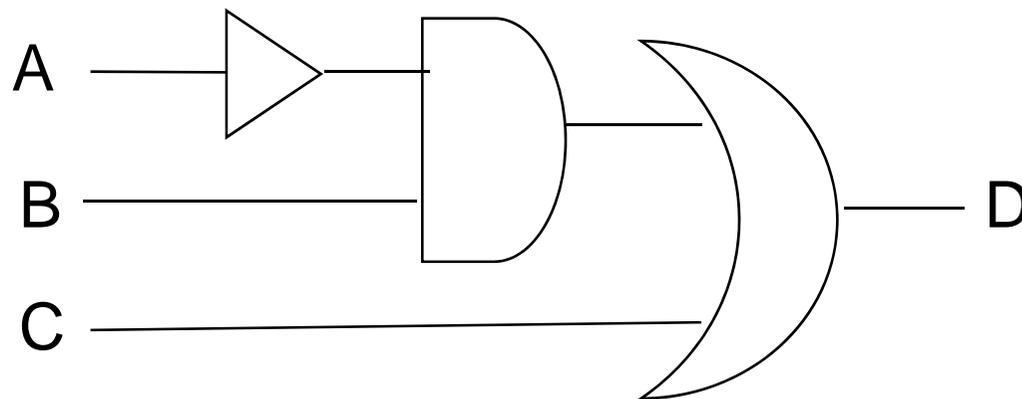Come ottenere una tabella di verita' dato un circuito?



D =

A	B	C	D
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Due Modi

- **Modo 1)** Si calcola, per ogni possibile configurazione degli ingressi, l'uscita delle porte fino alle uscite del circuito
- **Modo 2)** Si calcola la formula logica corrispondente al circuito e si calcolano le tabelle di verità partendo dalle formule intermedie più semplici fino alla formula data

Come si costruisce un circuito che implementi una tavola di verita'?

Il modo + semplice


Passo 1) Per ogni uscita nella tabella uguale a 1, si crea un 'circuito riconoscitore' della corrispondente configurazione di ingressi, ovvero una AND tra gli ingressi, negati quando uguali a zero

Passo 2) OR tra le uscite delle AND costruite al passo precedente


Chiaramente il circuito cosi' costruito non necessariamente e' il piu' semplice (ovvero con il minor numero possibile di porte logiche utilizzate)

Porte NAND e NOR

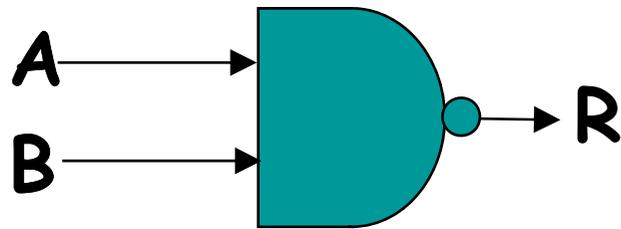Si puo' dimostrare che vale il seguente **fatto**:
ogni tavola di verita` si puo' realizzare componendo un solo
circuito elementare tra i due seguenti:
NAND, cioe` not (A and B)
NOR, cioe` not(A or B)



A	B	R
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

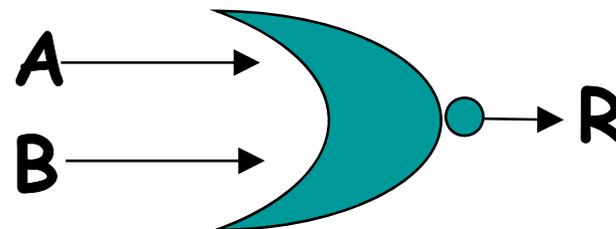

A	B	R
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Porte NAND e NOR

Si puo` dimostrare che

- $A \text{ and } B \cong (A \text{ nand } B) \text{ nand } (A \text{ nand } B)$
- $A \text{ or } B \cong (B \text{ nand } B) \text{ nand } (A \text{ nand } A)$
- $\text{not}(A) \cong A \text{ nand } A$

Esercizio 1:

Verificare che le tabelle di verita' coincidono nei tre casi sopra.

Esercizio 2:

Mostrare come è possibile realizzare i circuiti AND, OR e NOT utilizzando solo porte NOR

Verificare il risultato usando le tabelle di verita'

Porte NAND e NOR

Una CPU si puo` realizzare stampando su silicio una griglia di milioni di porte logiche tutte uguali: NAND o NOR.

I vantaggi dell'architettura NOR sono un'elevata affidabilità nel tempo ed un veloce accesso in lettura.

Le memorie NAND, hanno in genere densità più elevate e migliori velocità in scrittura.

Riassumendo: Si possono comporre circuiti semplici per ottenere circuiti che realizzano nuove operazioni piu' complesse

Ma cosa si riesce a fare con le porte logiche?

Somma tra numeri binari (Ripasso)

La somma di due numeri interi in rappresentazione binaria si effettua in modo analogo alla somma di interi in rappresentazione decimale: si sommano a due a due le cifre corrispondenti a partire da destra e se la somma è maggiore o uguale alla base (2 per la rappresentazione binaria, 10 per la rappresentazione decimale, ecc.) si ha un **riporto** che si deve sommare alle due cifre successive.

$$\begin{array}{r}
 10000110 \\
 1010011 + \\
 1100011 = \\
 \hline
 10110110
 \end{array}$$

riporti


Iniziamo con un circuito che faccia la somma su una colonna

Abbiamo tre cifre binarie X, Y, R in input mentre in output vogliamo ottenere la somma S ed il riporto R'


Tabella di verità

X	Y	R	S	R'
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

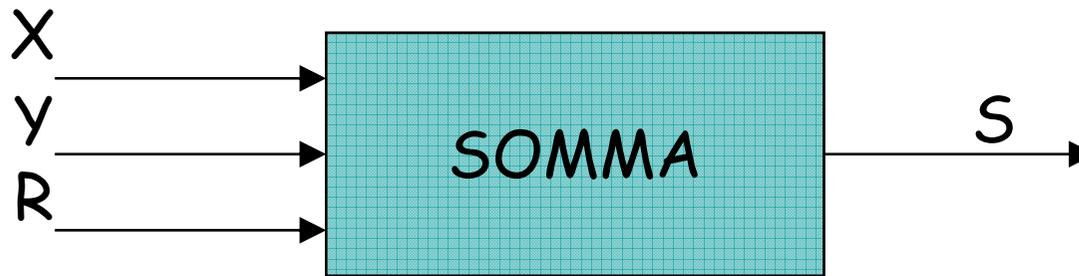
Supponiamo di avere i circuiti che calcolano somma e riporto



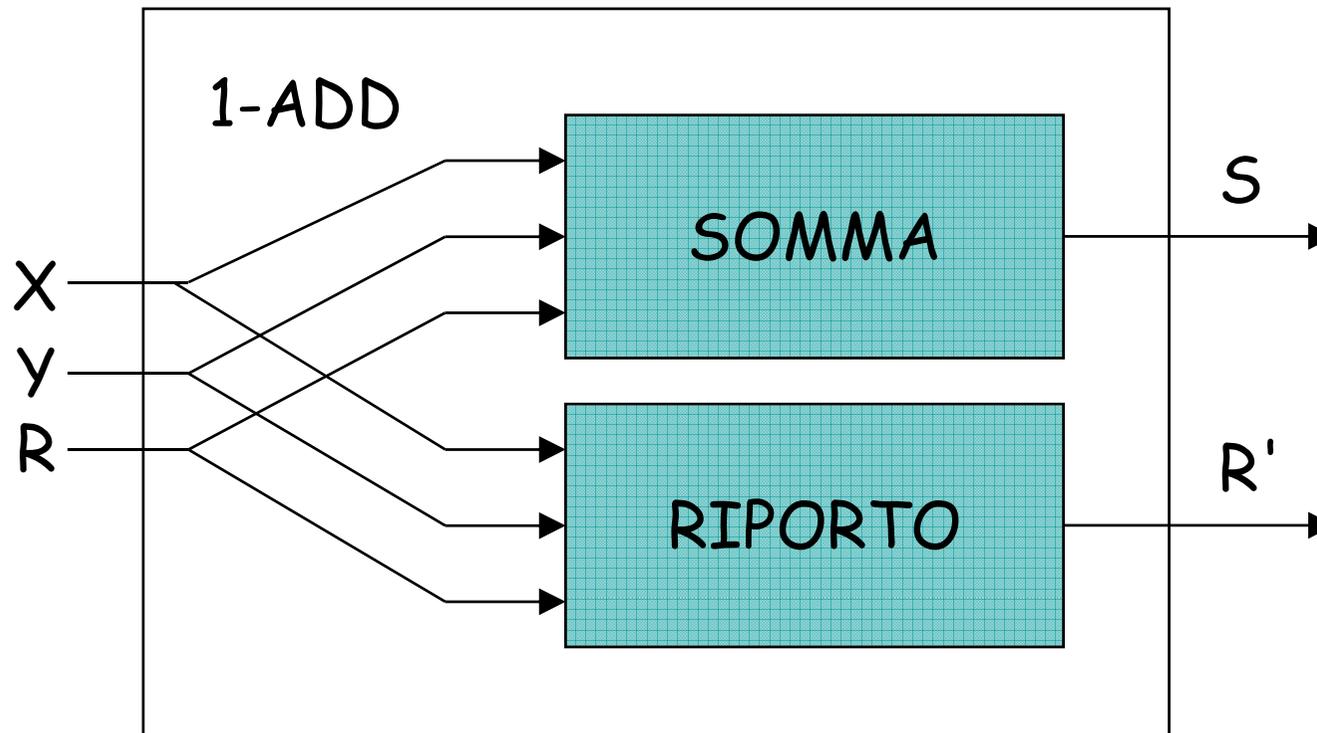Possiamo allora combinare i circuiti SOMMA e RIPORTO per ottenere il seguente circuito 1-ADD




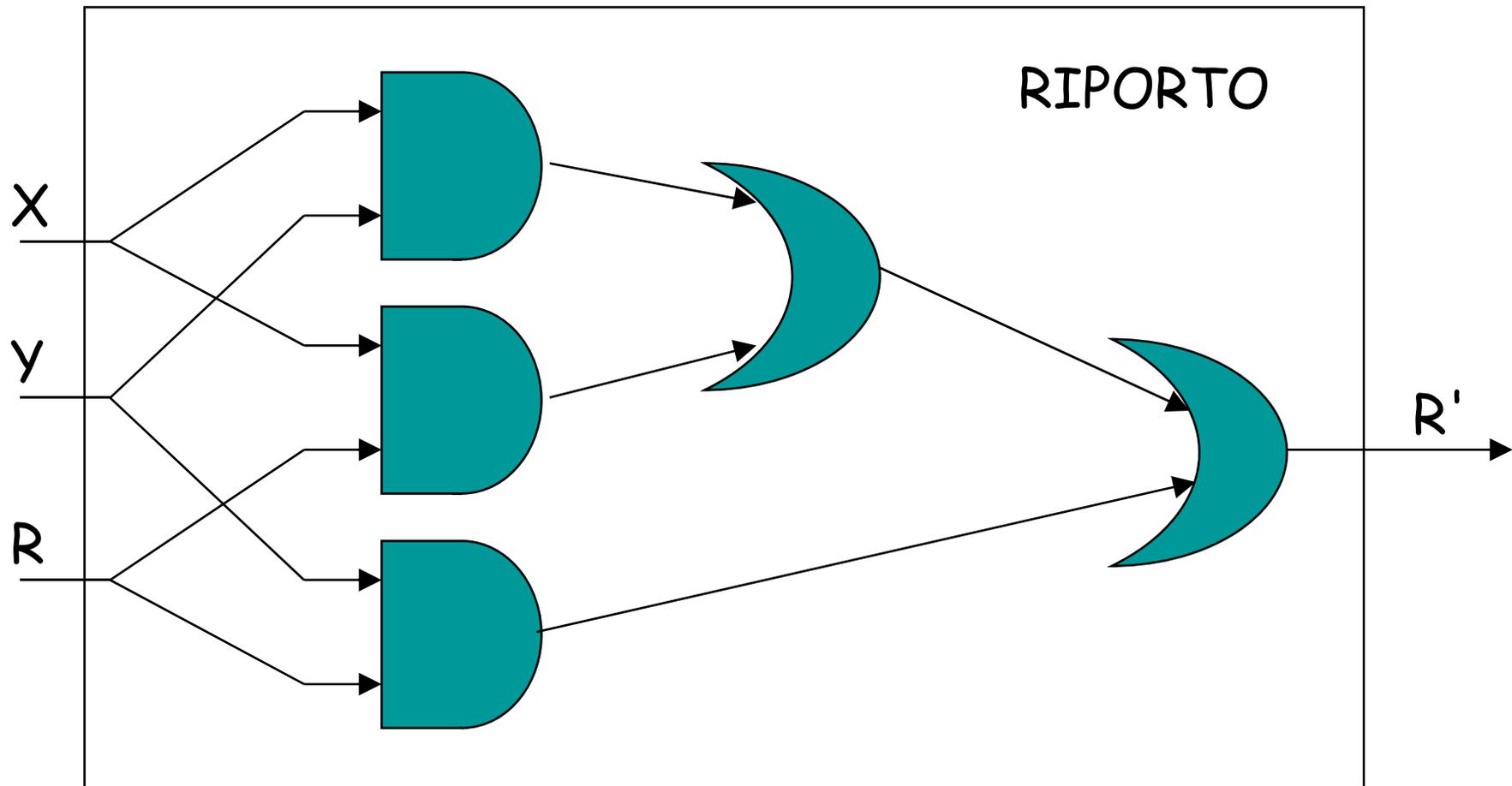Il circuito RIPORTO puo` essere realizzato nel seguente modo



Basta infatti verificare la corrispondente tabella di verita'.

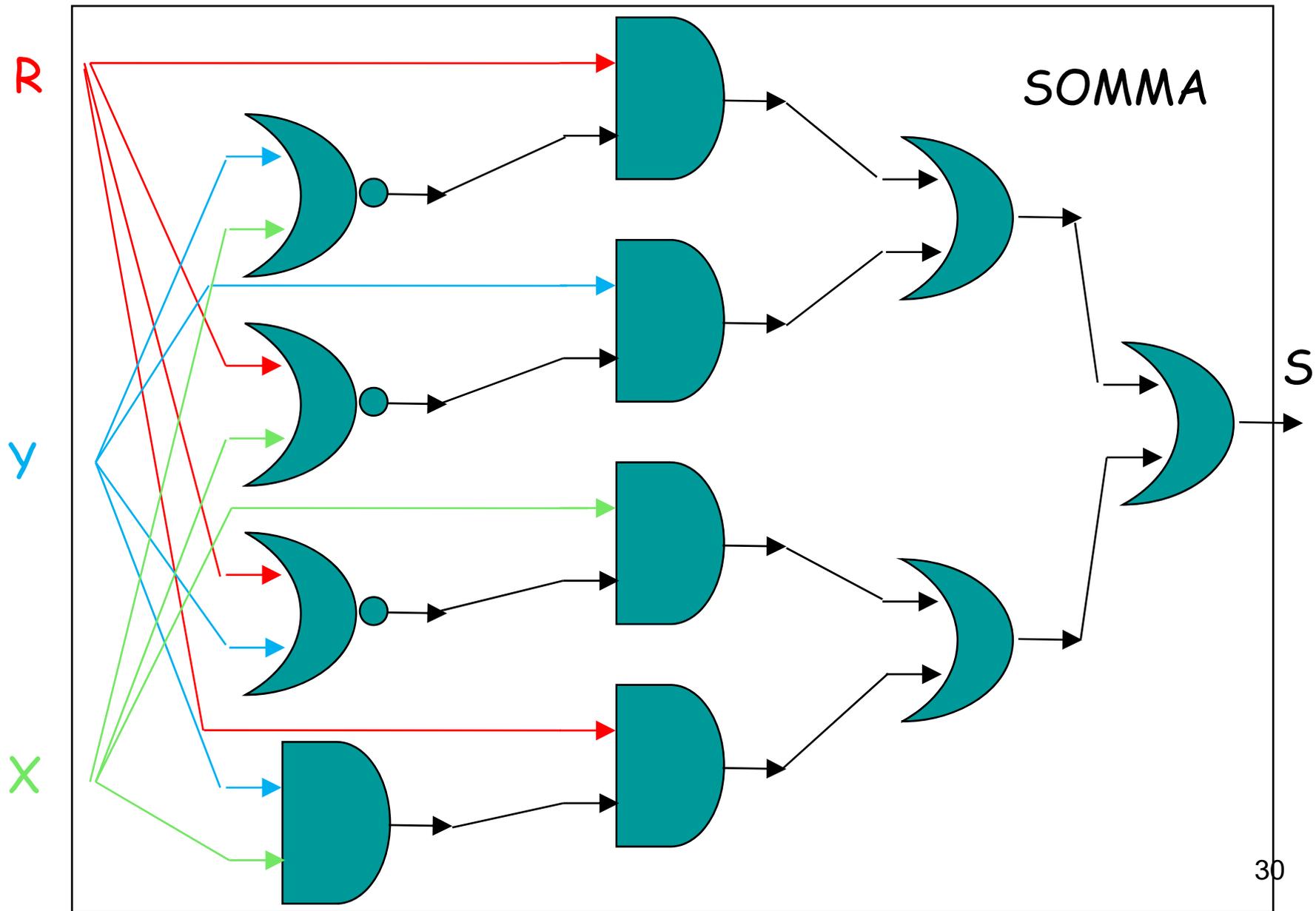Il circuito SOMMA puo` essere realizzato nel seguente modo




Esercizio:

1. Verificare la tabella di verità per il circuito RIPORTO e del circuito SOMMA


A questo punto componendo K circuiti 1-ADD e' possibile realizzare un circuito K -ADD che somma due numeri binari di K cifre.

Vediamo l'esempio della somma di due numeri binari di 4 cifre.

Somma di numeri di 4 bit

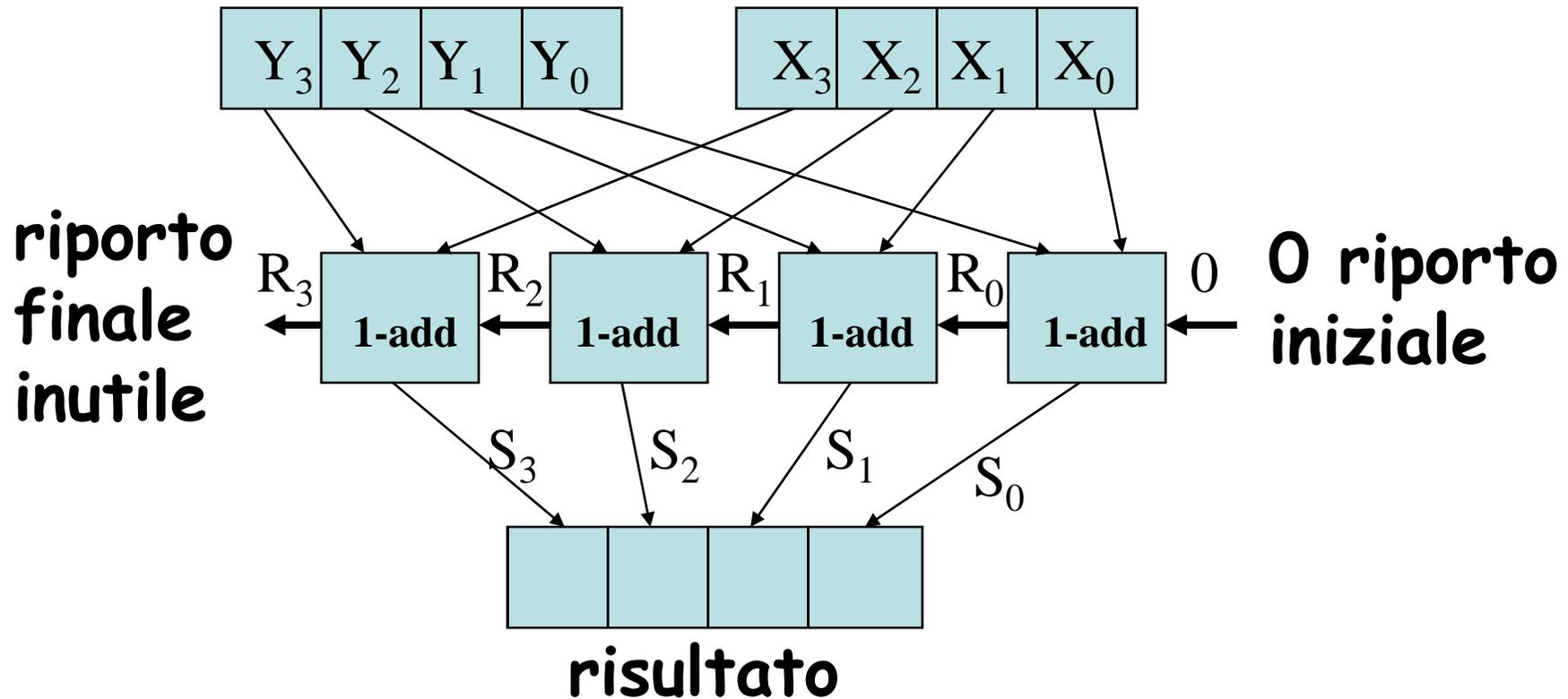

esempio

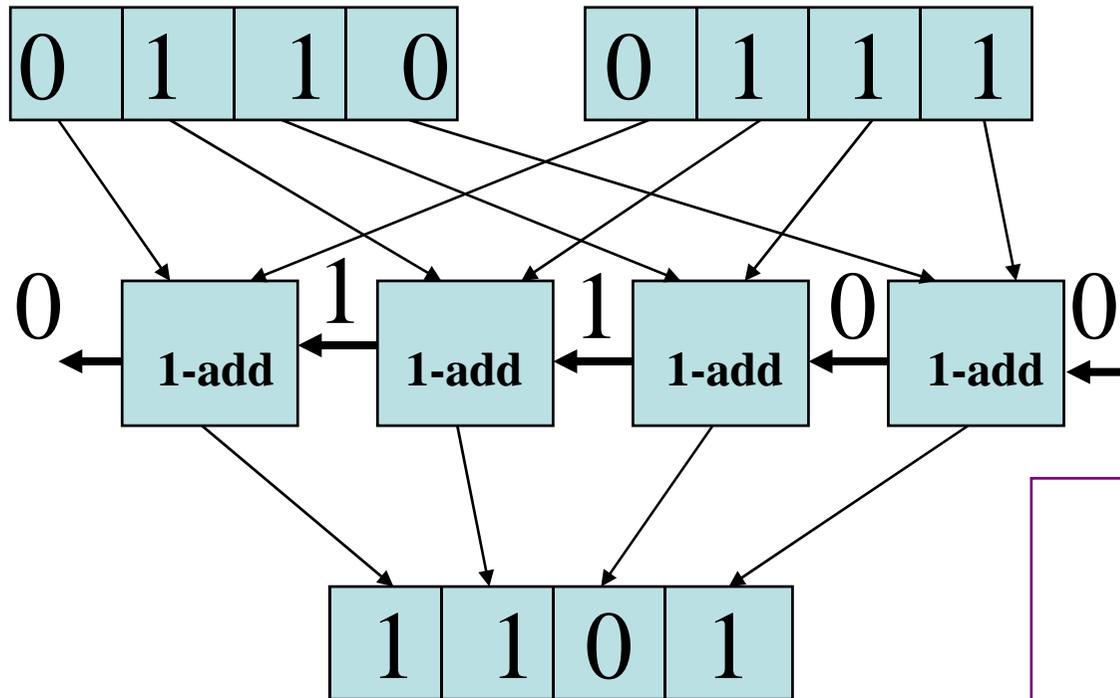

$$\begin{array}{r} 0111 + \\ 0110 = \\ \hline 1101 \end{array}$$

Attenzione

Si e' trascurato il problema del cosiddetto **overflow**, ad esempio:

$$\begin{array}{r} 0111 + \\ 1110 = \\ \hline 10101 \end{array}$$

Esercizio

Dire se è vera o no la seguente implicazione:

$$(A \Rightarrow (B \text{ and } C)) \stackrel{?}{\Rightarrow} (B \Rightarrow A)$$

A	B	C	$A \Rightarrow (B \text{ and } C)$	$B \Rightarrow A$	Valore
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1

QUINDI:

**$B \Rightarrow A$ non è
conseguenza**

Esercizio

Dire se sono vere o no le seguenti implicazioni:

$$(A \Rightarrow (B \text{ and } C)) \stackrel{?}{\Rightarrow} (A \Rightarrow B)$$

$$(A \Rightarrow B) \stackrel{?}{\Rightarrow} (\text{not } B \Rightarrow \text{not } A)$$

Esercizio

Definire la tabella di verità ed un circuito per questa operazione


OR esclusivo: XOR

A XOR B è vera quando esattamente uno tra A e B è vero

Suggerimento: possiamo osservare che la tabella di verità è "duale" alla tabella di verità dell'equivalenza.

Esercizio

Determinare la tavola di verità del seguente circuito. E' una tavola nota?

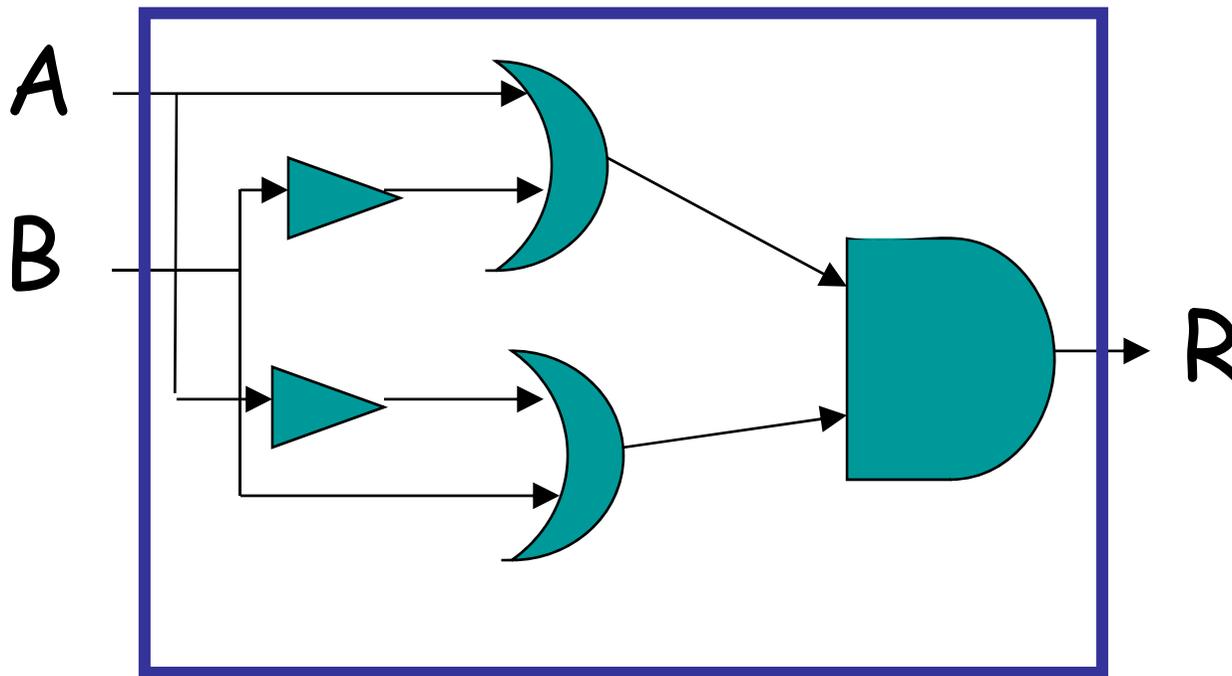

Parte IV


Linguaggio Macchina e Assembler

LINGUAGGIO MACCHINA

Descriveremo una CPU "MINIMA" dotata di un certo insieme di istruzioni I ciascuna realizzata da un corrispondente circuito C_I .

Questo insieme di istruzioni della CPU "MINIMA" costituisce il linguaggio macchina di "MINIMA".

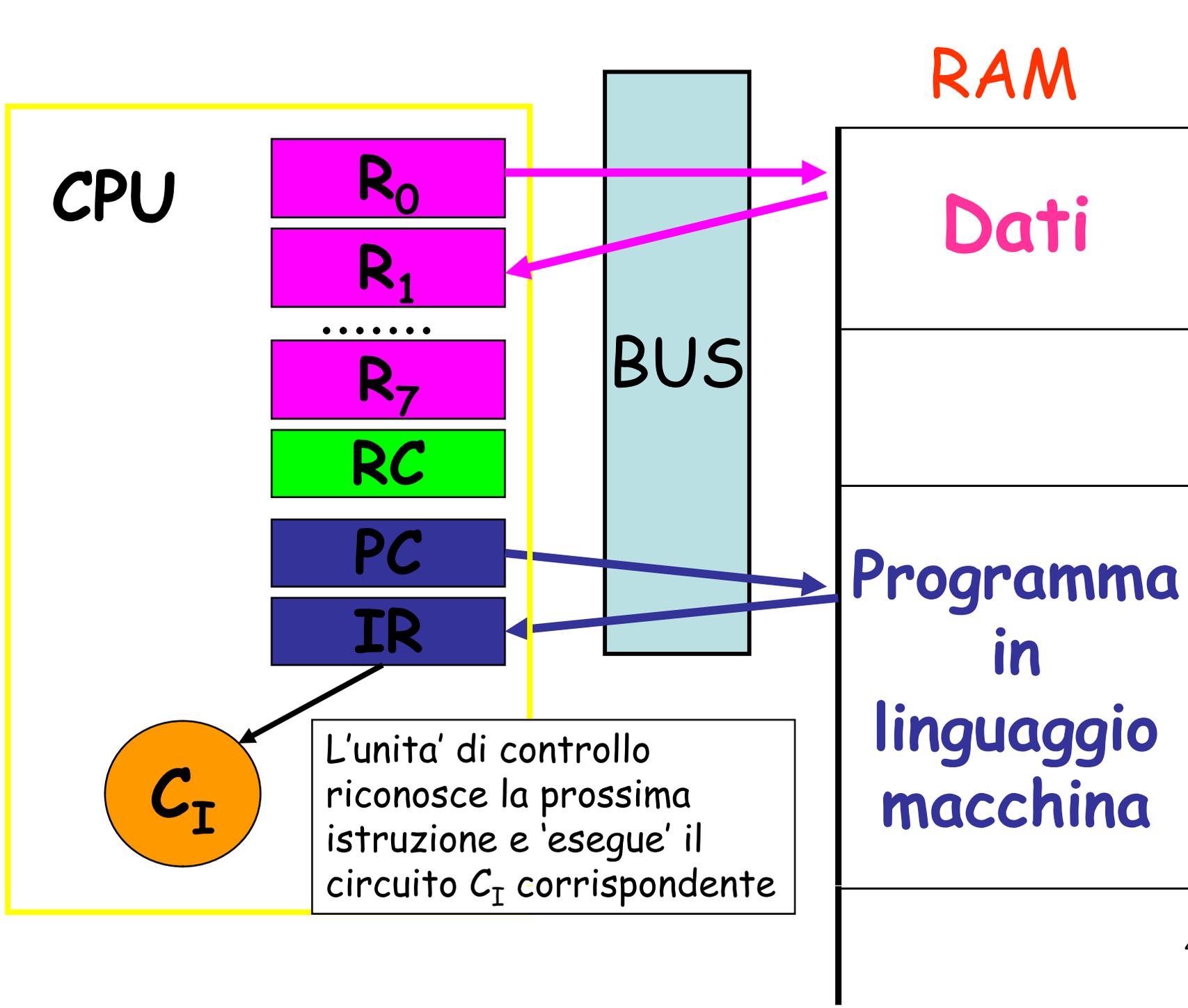Semplificheremo l'approccio considerando che ogni istruzione sia memorizzata in una parola di memoria di 32 bit.



Registro PC (P)

Il Registro PC (P), cioè Program Counter

- ✓ Contiene l'indirizzo in memoria centrale della prossima istruzione da eseguire
- ✓ All'inizio dell'esecuzione di un programma viene caricato con l'indirizzo della prima istruzione di quel programma
- ✓ Ad ogni istruzione eseguita il PC viene modificato per contenere l'indirizzo della istruzione successiva

Registro IR (IP)

Il Registro IR (IP), cioè Instruction Register


- ✓ Contiene l'istruzione correntemente in esecuzione
- ✓ La CPU legge l'istruzione contenuta nell'instruction register e la esegue

3 tipi di operazioni


La CPU deve eseguire 3 tipi di operazioni

- 1) trasferimento di dati tra RAM e registri R_0, \dots, R_1 o tra RAM e dispositivi di Input/Output
- 2) operazioni aritmetiche: somma, differenza, moltiplicazione e divisione
- 3) operazioni di controllo: confronto, salto e stop

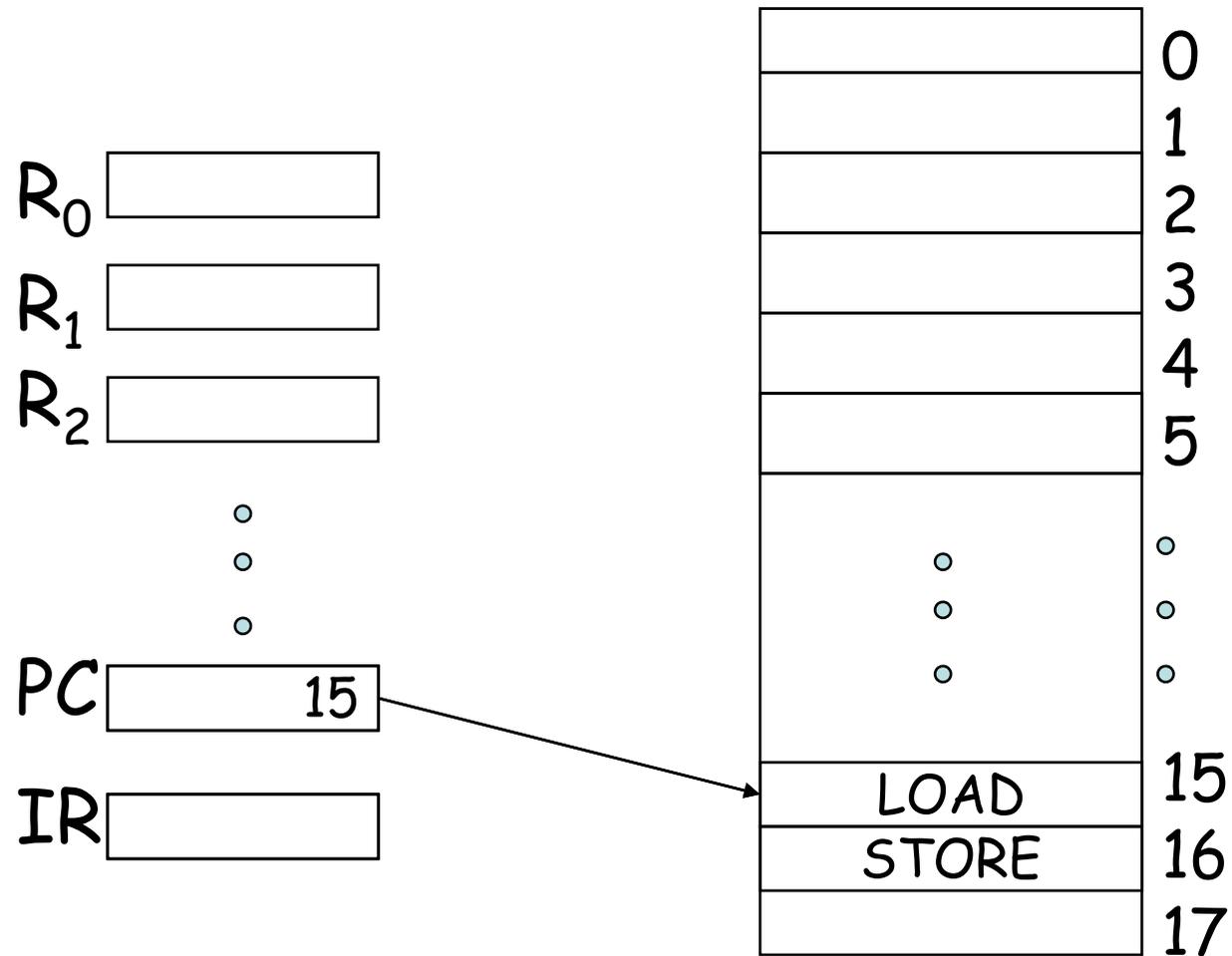
Esempio di utilizzo dei registri durante un'istruzioni di trasferimento: registri \Leftrightarrow RAM



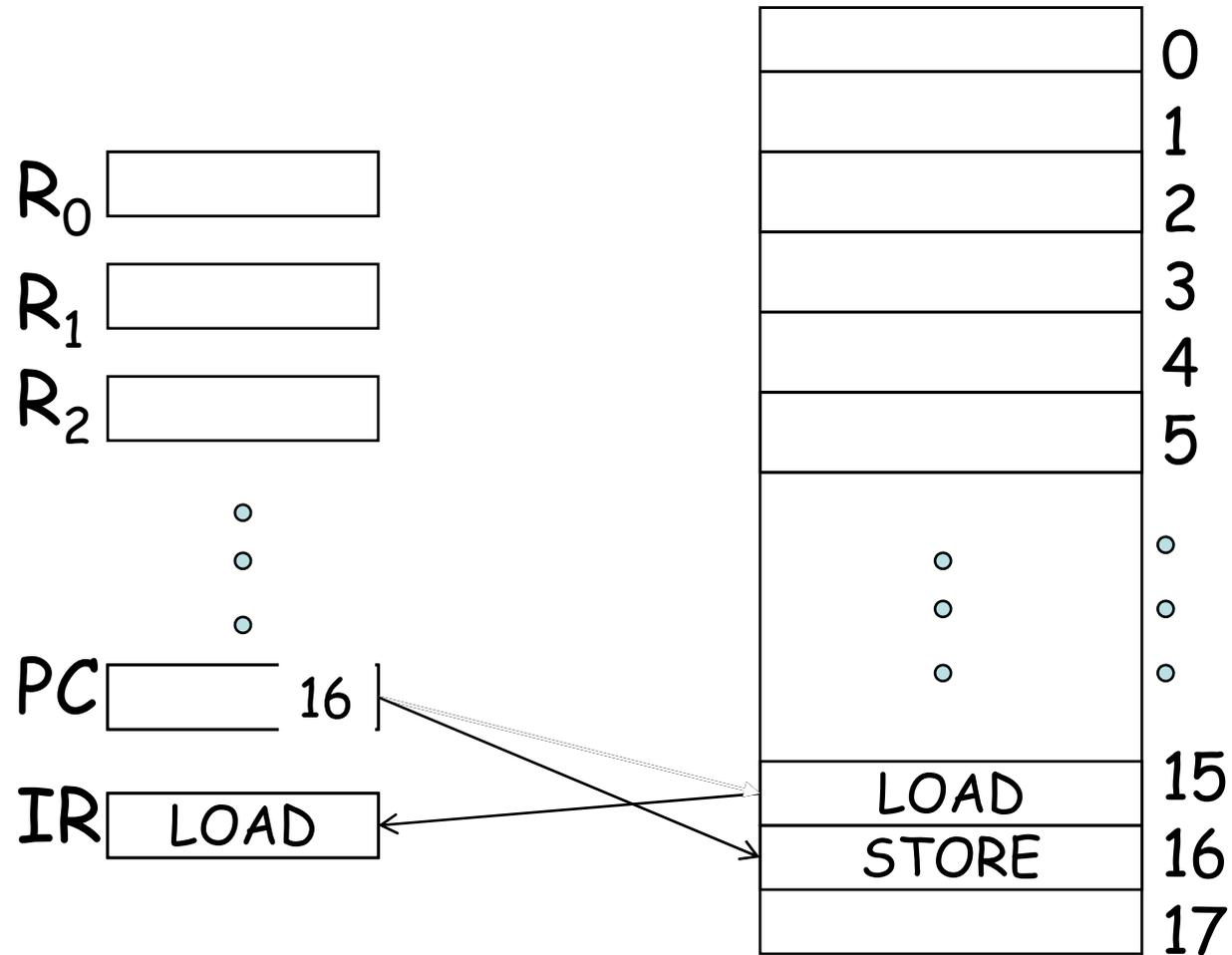
Esempio di utilizzo dei registri durante un'istruzioni di trasferimento: registri \leftrightarrow RAM



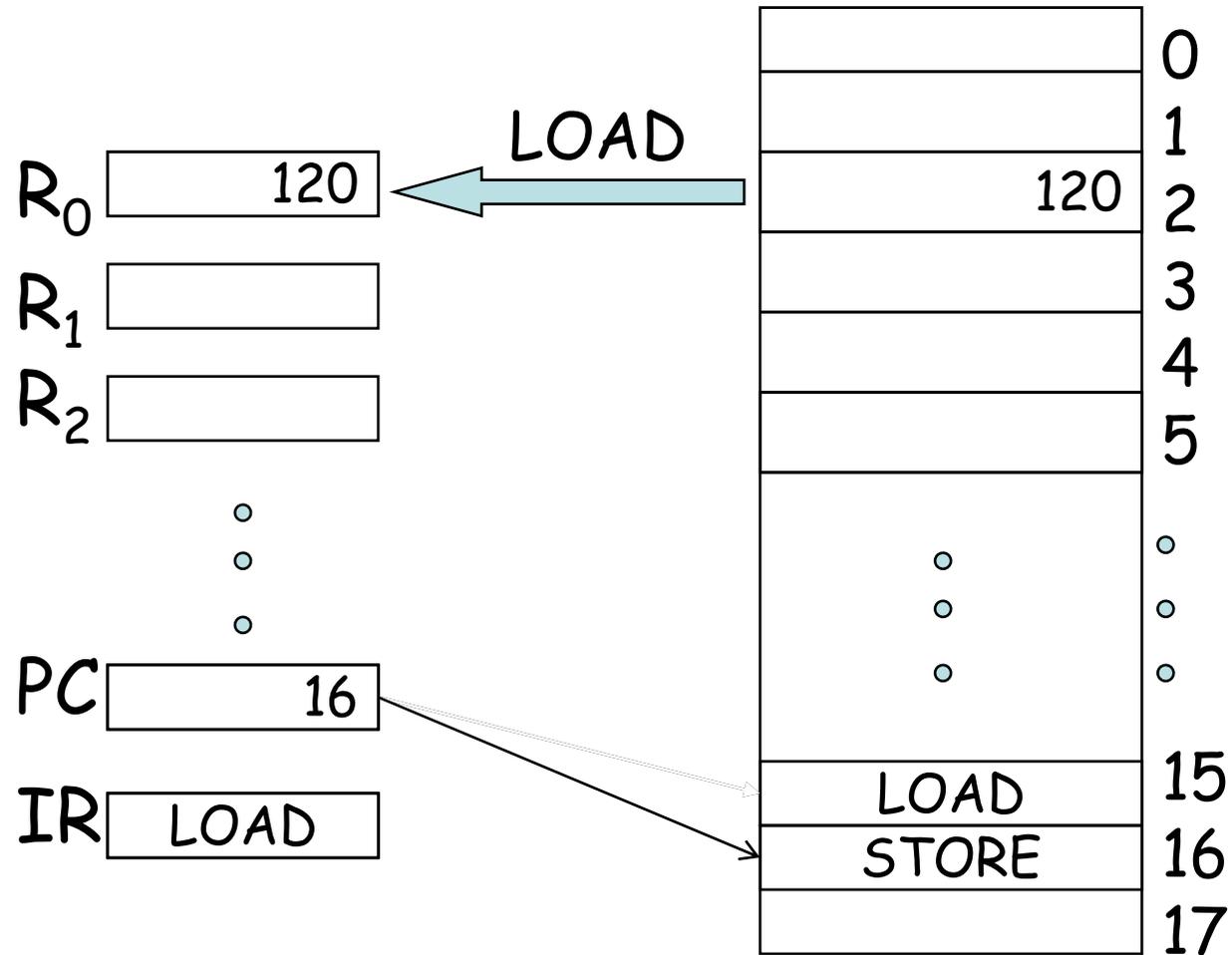
Esempio di utilizzo dei registri durante un'istruzioni di trasferimento: registri \leftrightarrow RAM



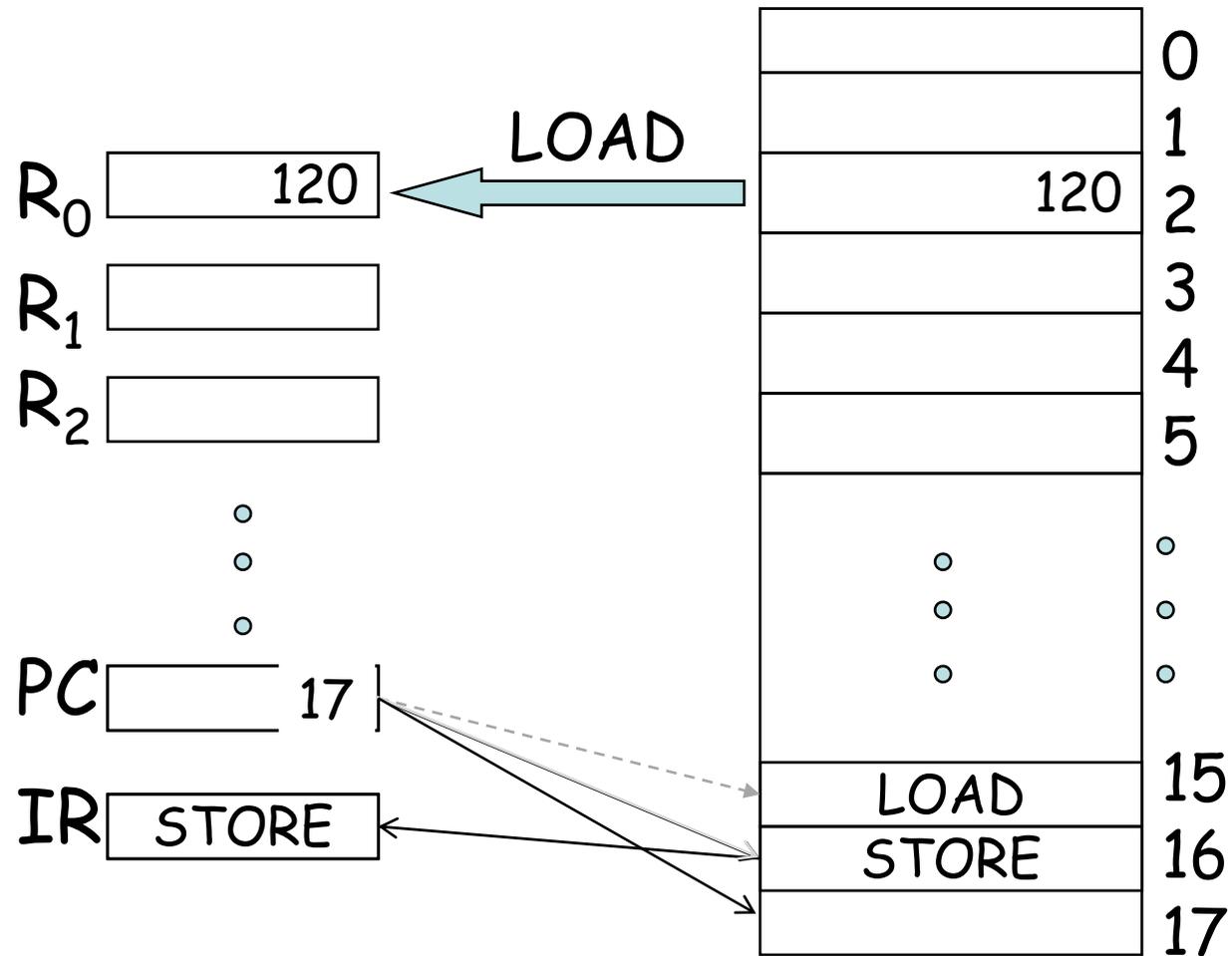Esempio di utilizzo dei registri durante un'istruzione di trasferimento: registri \leftrightarrow RAM



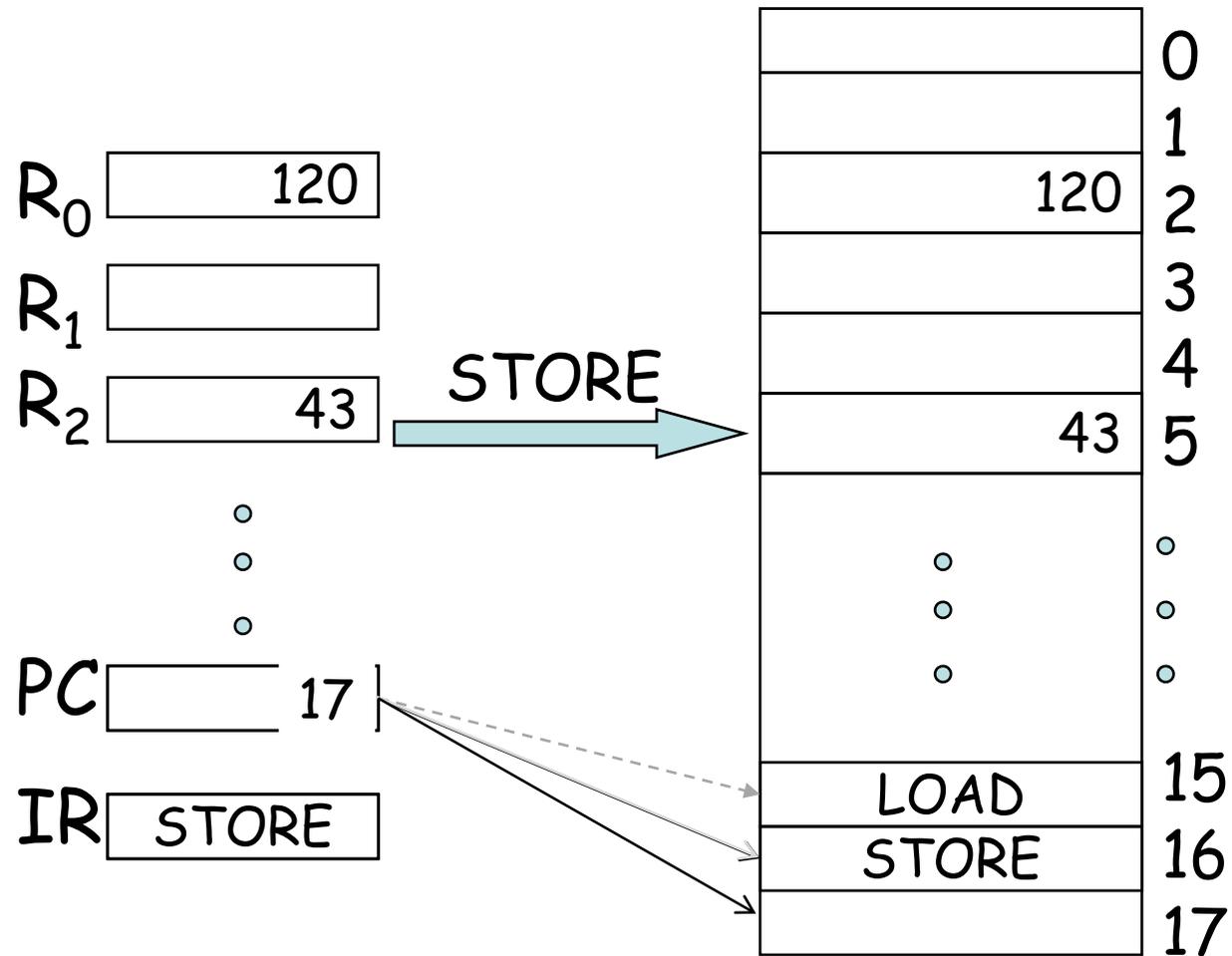
Esempio di utilizzo dei registri durante un'istruzione di trasferimento: registri \leftrightarrow RAM



Istruzioni di trasferimento: registri \Leftrightarrow RAM

Nella RAM è contenuto un codice per il tipo di istruzione di trasferimento, un codice con l'indirizzo del registro $R_i \in \{R_0 \dots R_n\}$ e un codice con l'indirizzo della RAM in cui andare a prelevare o caricare i dati.

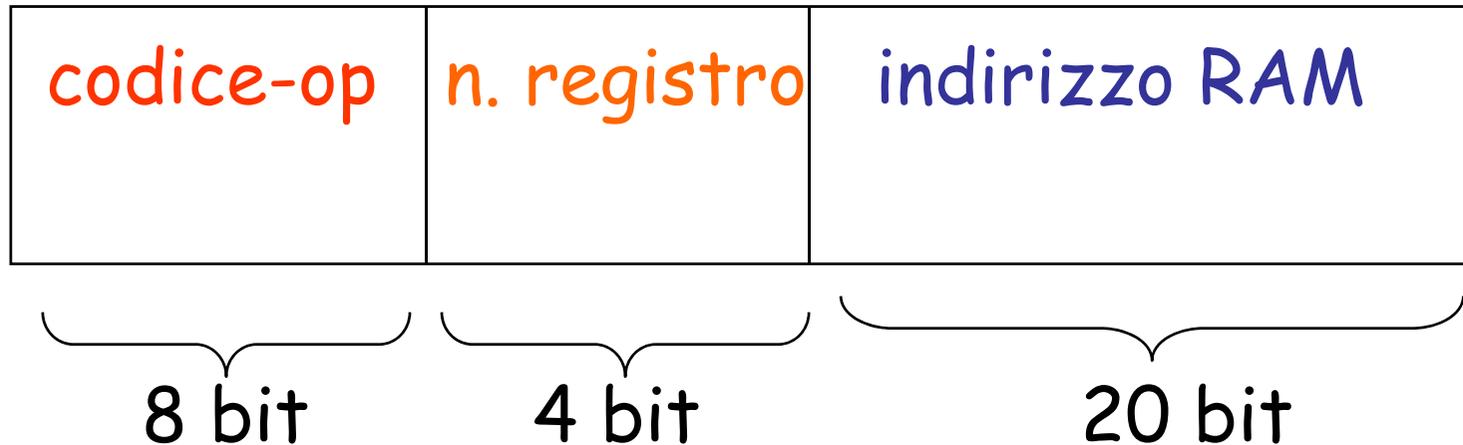Formato delle istruzioni di trasferimento




Codici: LOAD 00000000
 STORE 00000001

Esempio: 00000000 0000 0000000000000000000010
 00000001 0010 00000000000000000000101

Istruzioni di trasferimento: input/output \Leftrightarrow RAM

Nella RAM è contenuto un codice per il tipo di istruzione di trasferimento, un codice con l'indirizzo del dispositivo di input/output e un codice con l'indirizzo della RAM in cui andare a prelevare o caricare i dati.

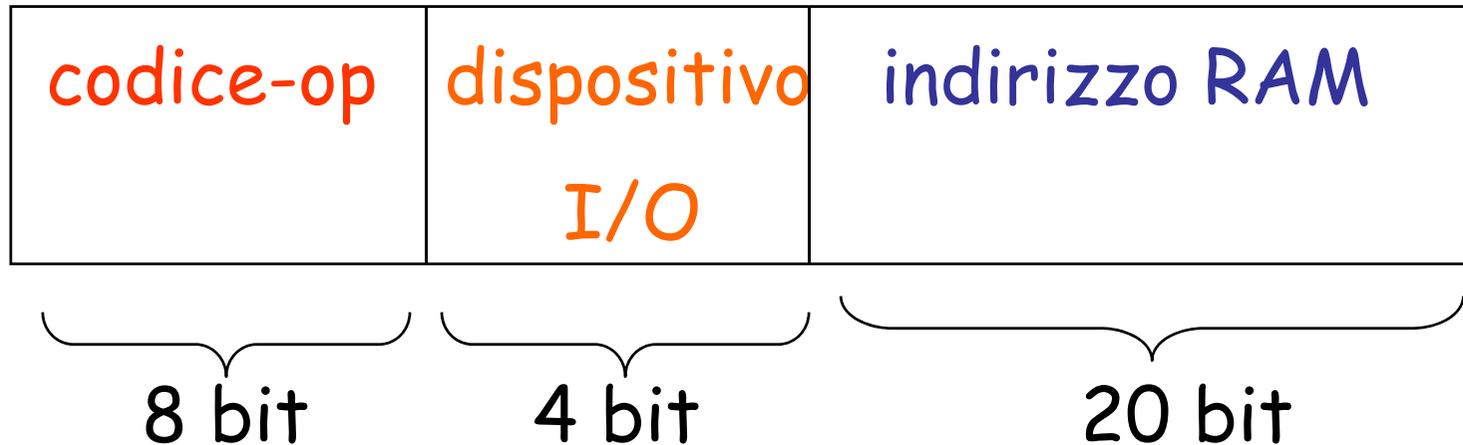Formato delle istruzioni di trasferimento




Codici: READ 00010000
 WRITE 00010001

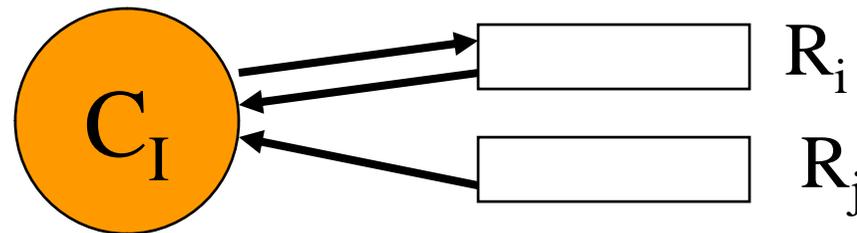Esempio: 00010000 0000 0000000000000000000010
 00010001 0010 00000000000000000000101

Istruzioni aritmetiche


Eseguono somma, differenza, moltiplicazione e divisione usando i registri come operandi. Memorizzano il risultato nel primo registro argomento.



Istruzioni aritmetiche

Nella RAM è contenuto un codice per il tipo di istruzione aritmetica, un codice per il registro $R_i \in \{R_0 \dots R_n\}$ che contiene l'operando 1 e un codice per il registro $R_j \in \{R_0 \dots R_n\}$ che contiene l'operando 2.

Formato delle istruzioni aritmetiche

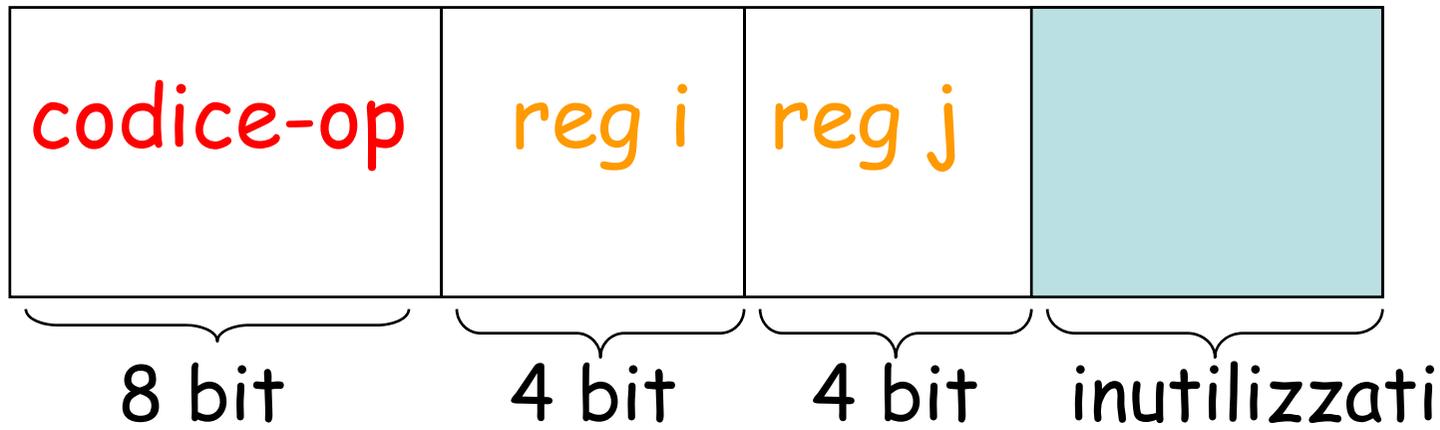

Codici Operazioni


Tra Interi

ADD	00000010
SUB	00000100
MULT	00000110
DIV	00001000
MOD	00001010

Tra reali

FADD	00000011
FSUB	00000101
FMULT	00000111
FDIV	00001001

Formato delle istruzioni aritmetiche

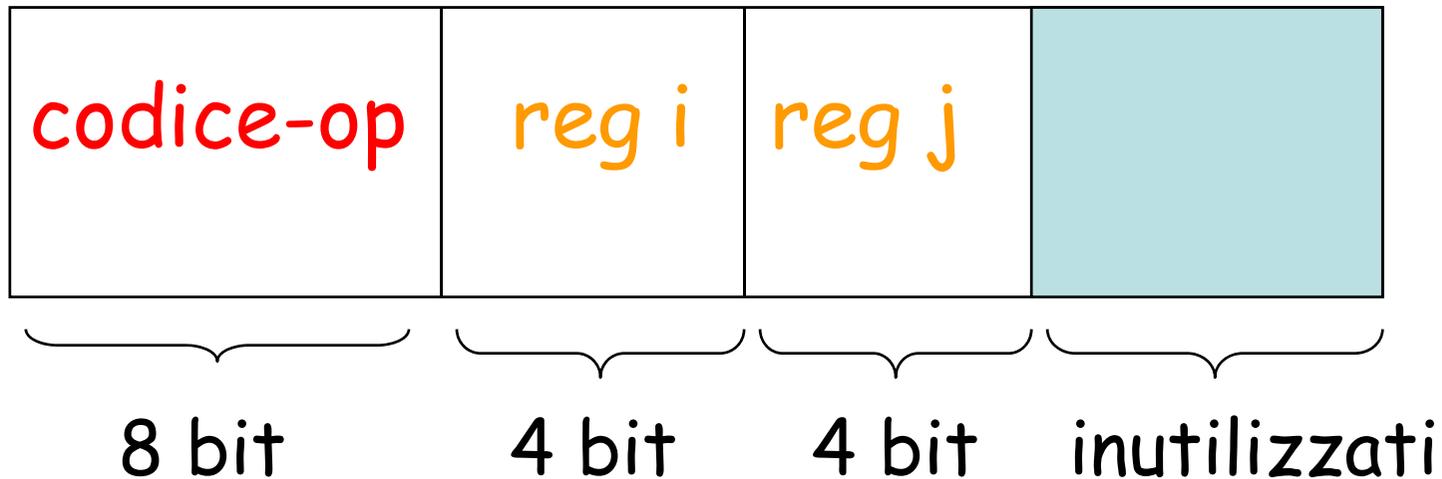


Esempio: 00000010 0011 0001 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
00000011 0011 0001 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Istruzione di confronto

Paragona il contenuto di 2 registri R_i e R_j

- se $R_i < R_j$ memorizza -1 nel registro RC
- se $R_i = R_j$ memorizza 0 in RC
- se $R_i > R_j$ memorizza 1 in RC


RC: Registro dei Confronti

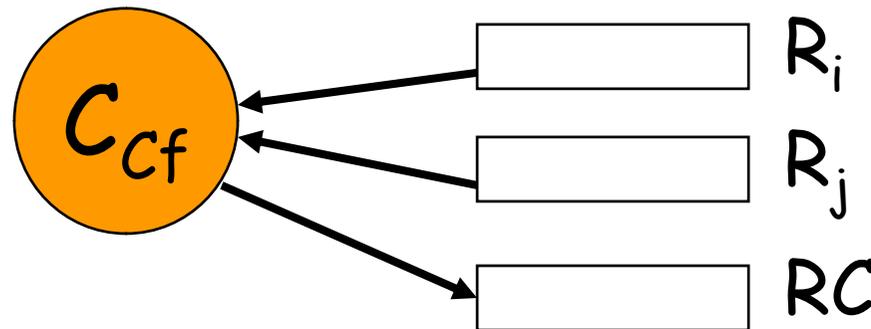

Istruzioni di confronto

Nella RAM è contenuto un codice per il tipo di istruzione di confronto, un codice per il registro $R_i \in \{R_0 \dots R_n\}$ che contiene l'operando 1 e un codice per il registro $R_j \in \{R_0 \dots R_n\}$ che contiene l'operando 2.


Formato dell'istruzione di confronto

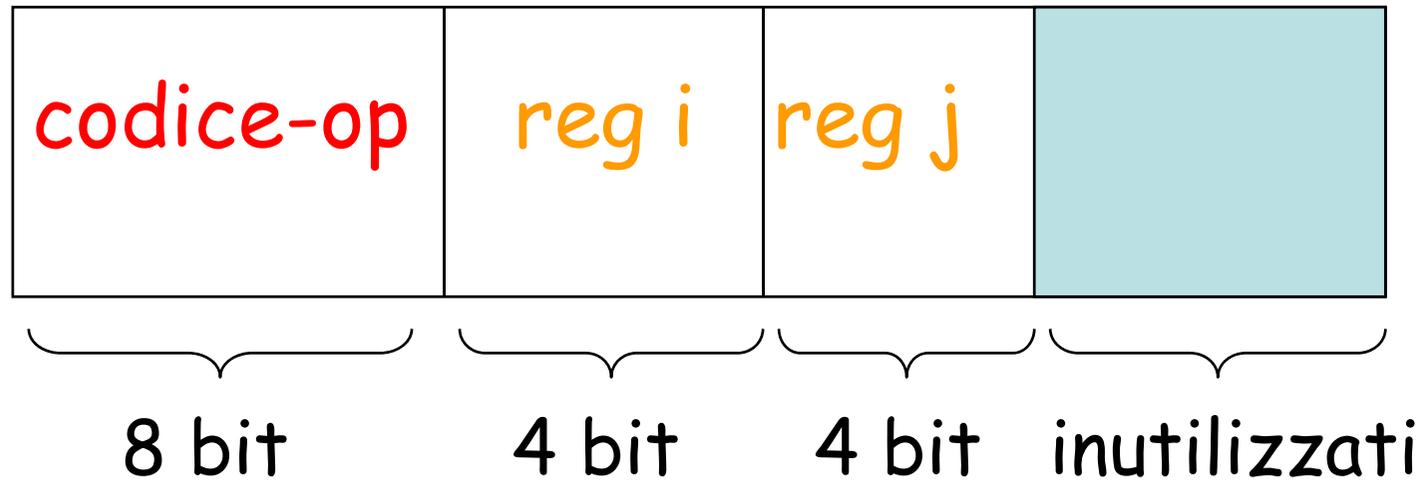

Codici:

COMP	00100000
FCOMP	00100001

Formato dell'istruzione di confronto

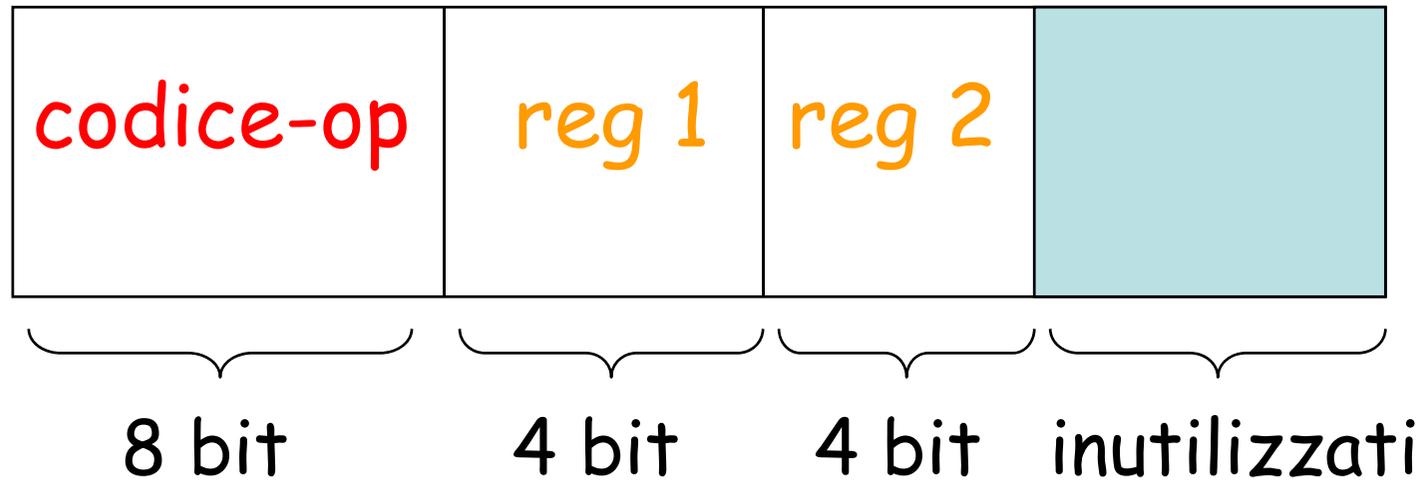

Esempio: 00100000 0010 0101 xxxxxxxxxxxxxxxx
00100001 0010 0101 xxxxxxxxxxxxxxxx

Istruzione di salto


Permette di "saltare" ad un'altra istruzione del programma a seconda del contenuto del registro RC (cioè a seconda del risultato di un confronto)

Istruzioni di salto

Nella RAM è contenuto un codice per il tipo di istruzione di salto, e un codice con l'indirizzo della RAM a cui saltare


L'effetto di una istruzione di salto ad un indirizzo M è quindi quello di memorizzare M nel registro PC se si verifica la relativa condizione nel registro RC

Formato dell'istruzione di salto

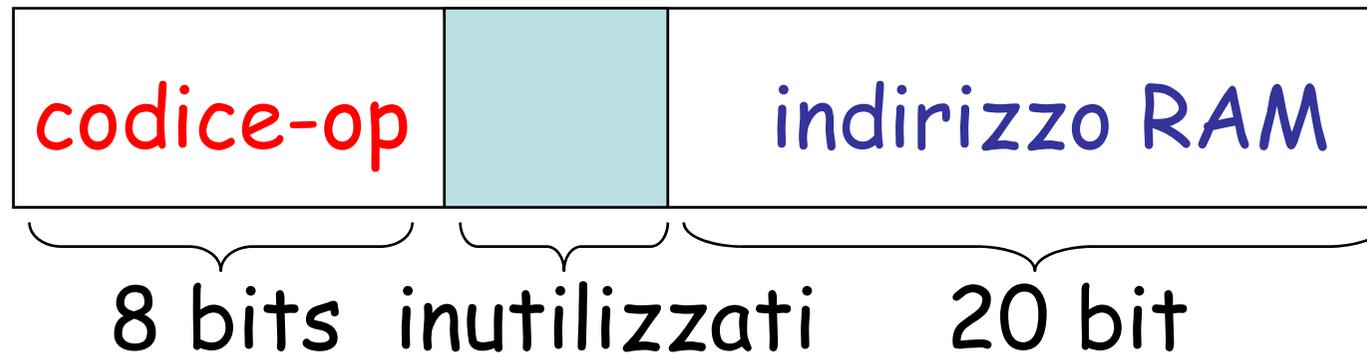

BRLT (BRanch if Lower Than)	01000001	se $RC = -1$ poni $PC = M$
BRLE (BRanch if Lower or Equal)	01000010	se $RC \leq 0$ poni $PC = M$
BREQ (BRanch if Equal)	01000011	se $RC = 0$ poni $PC = M$
BRNE (BRanch if Not Equal)	01000100	se $RC \neq 0$ poni $PC = M$
BRGT (BRanch if Greater Than)	01000101	se $RC = 1$ poni $PC = M$
BRGE (BRanch if Greater or Equal)	01000110	se $RC \geq 0$ poni $PC = M$
BRANCH	10000000	poni comunque $PC = M$

Formato dell'istruzione di salto

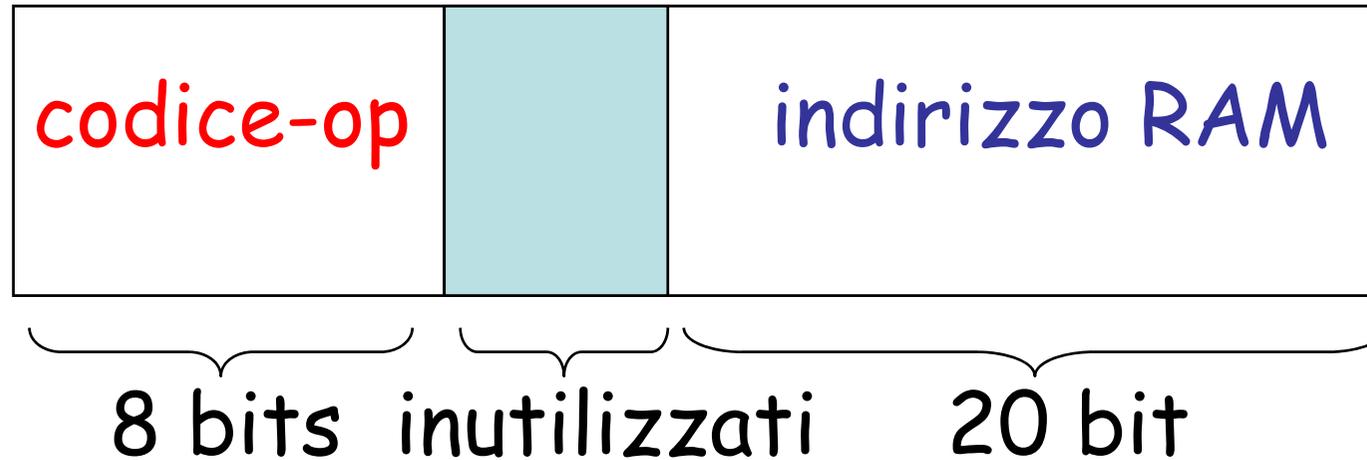


Esempio: 01000001 xxxxx 00000000000000000001001
 10000000 xxxxx 00000000000000000001010

Istruzione di stop

Semplicemente termina il programma

Codice: STOP 10000001

Formato istruzione di stop


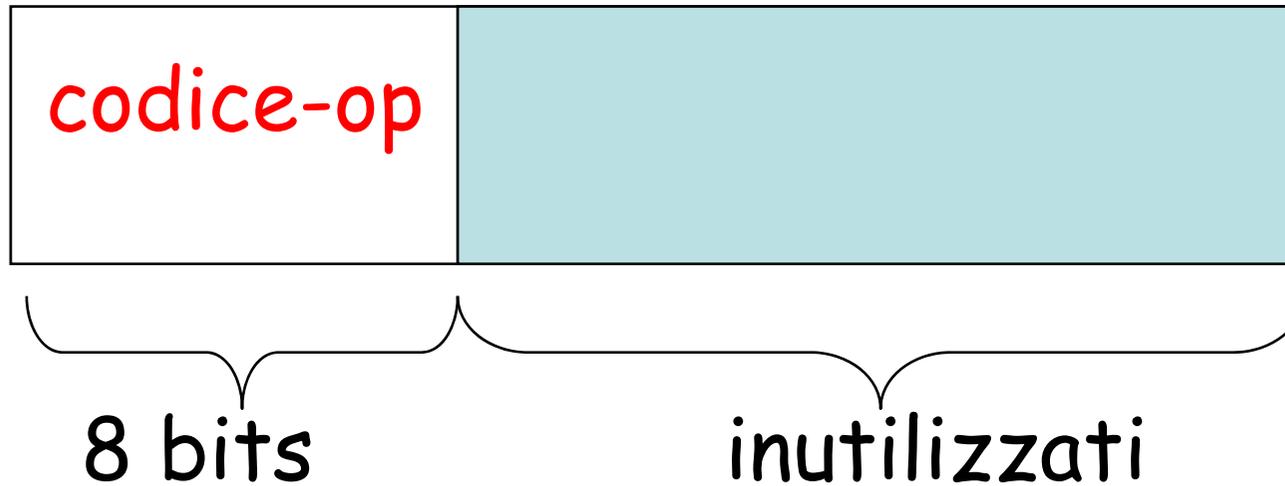


Esempio: **10000001** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

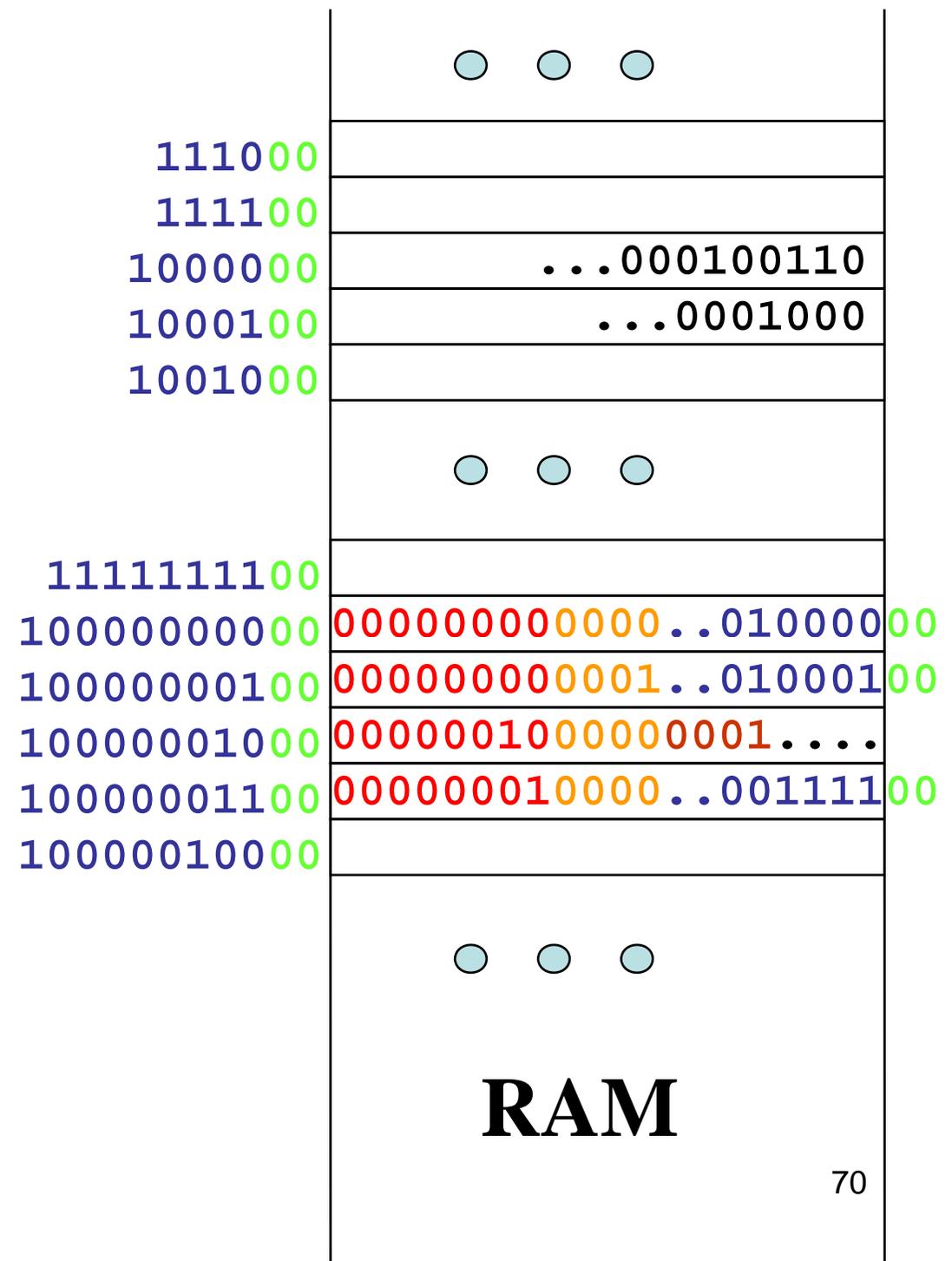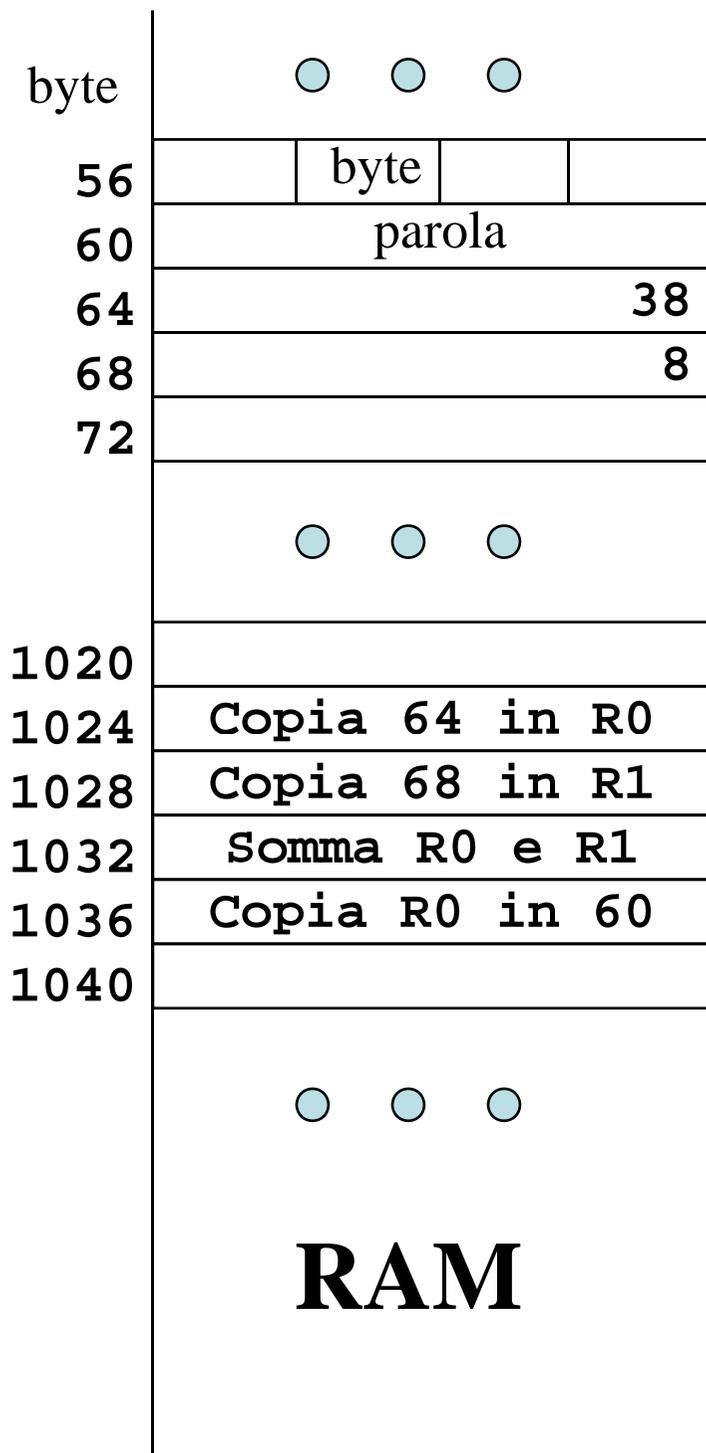Esempio

Scriviamo un programma in linguaggio macchina che:

- trasferisce il contenuto delle 2 parole della RAM di indirizzi 64 e 68 nei registri R_0 e R_1
- somma i contenuti dei registri R_0 ed R_1
- trasferisce il risultato nella parola della RAM all'indirizzo 60



Svantaggi del linguaggio macchina

- programmi in binario sono difficili da scrivere, capire e modificare
- il programmatore deve occuparsi della gestione degli indirizzi RAM

primo passo \Rightarrow Assembler

Caratteristiche dell'Assembler

L'Assembler e' un rudimentale linguaggio di programmazione

- codici mnemonici per le operazioni
- nomi mnemonici, detti *variabili*, al posto degli indirizzi RAM dei dati
- nomi mnemonici, detti *etichette*, al posto degli indirizzi RAM delle istruzioni usati nei salti
- categorie di valori: si tratta dei cosiddetti *tipi di dato* **INT** e **FLOAT** (normalmente non presenti)

Codici mnemonici di operazioni

- **trasferimento:** **LOAD** (RAM → CPU) e **STORE** (CPU → RAM)
- **aritmetiche:** **ADD, SUB, MULT, DIV, MOD, FADD, FSUB, FMULT, FDIV**
- **test:** **COMP, FCOMP**
- **salto:** **BREQ, BRGT, BRLT, BRGE, BRLE, BRANCH**
- **terminazione:** **STOP**

Esempio precedente in Assembler

```
Z : INT ;  
X : INT 38 ;  
Y : INT 8 ;  
LOAD R0 X ;  
LOAD R1 Y ;  
ADD R0 R1 ;  
STORE R0 Z ;
```


dichiarazioni di
variabili

istruzioni


Altro esempio

Carica due valori dalla RAM, li somma e memorizza il risultato al posto del maggiore dei 2 numeri sommati (nel caso siano uguali, in uno qualsiasi dei 2 indirizzi RAM)


Algoritmo 1

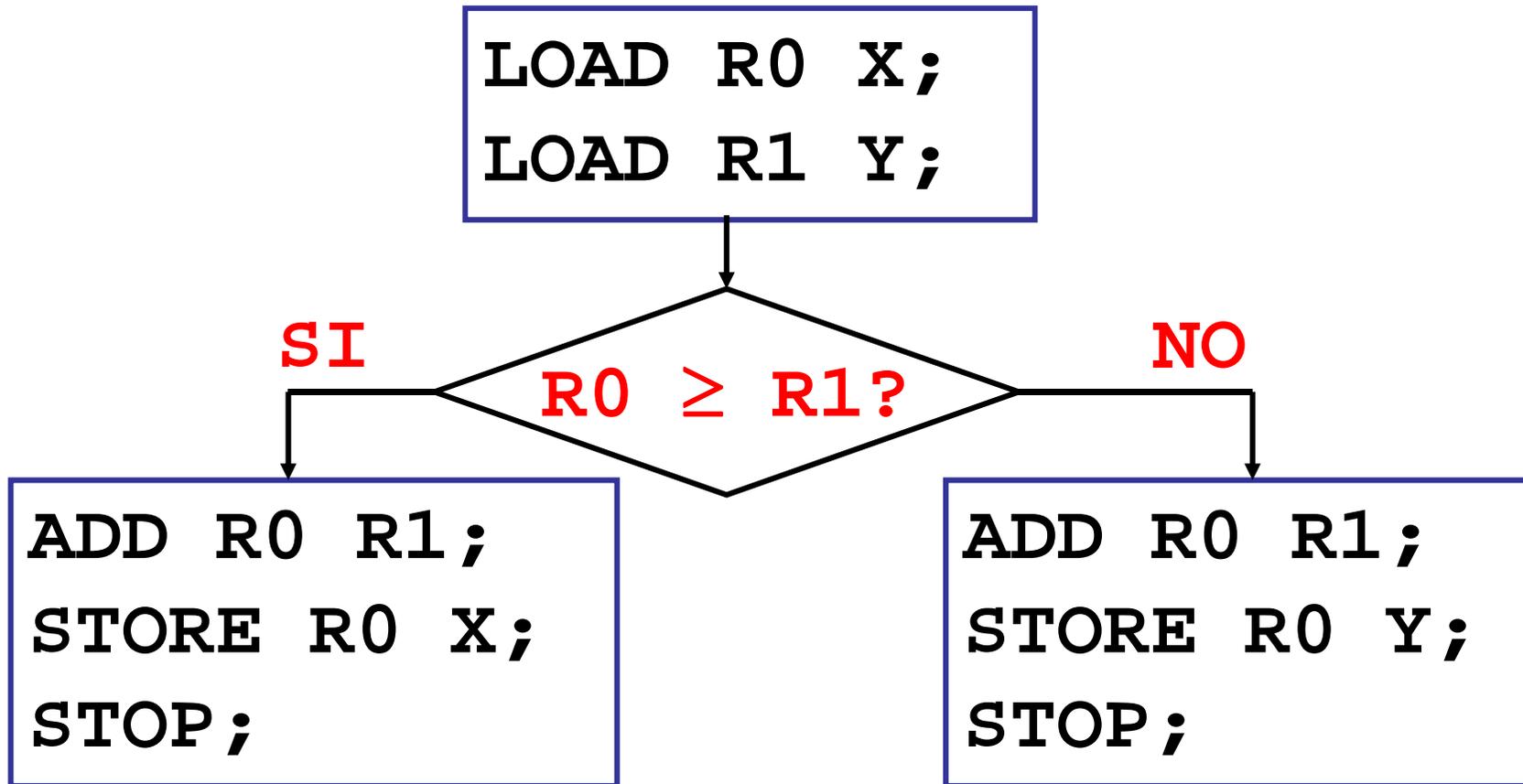

Questo algoritmo funziona come il precedente?

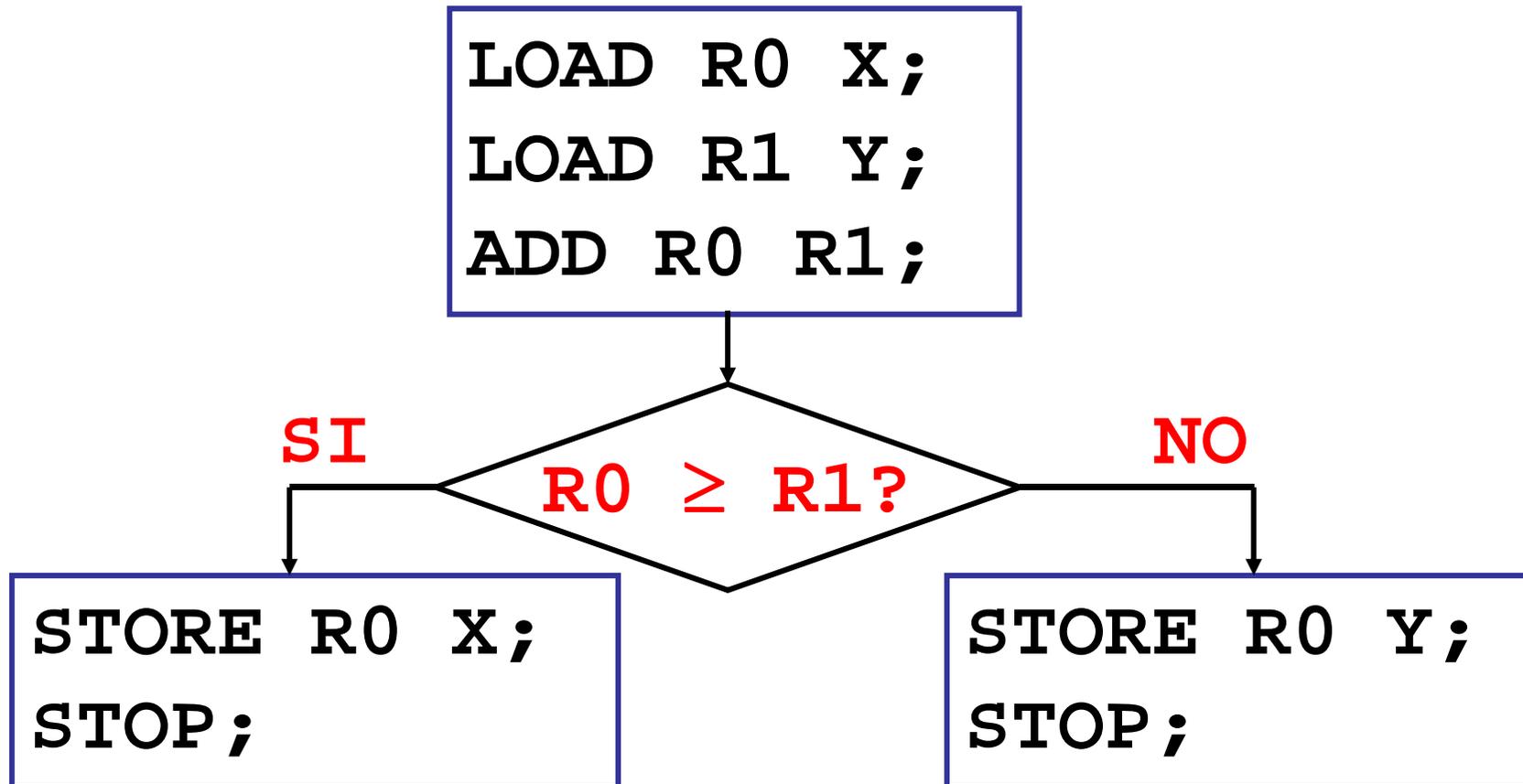

Algoritmo 2

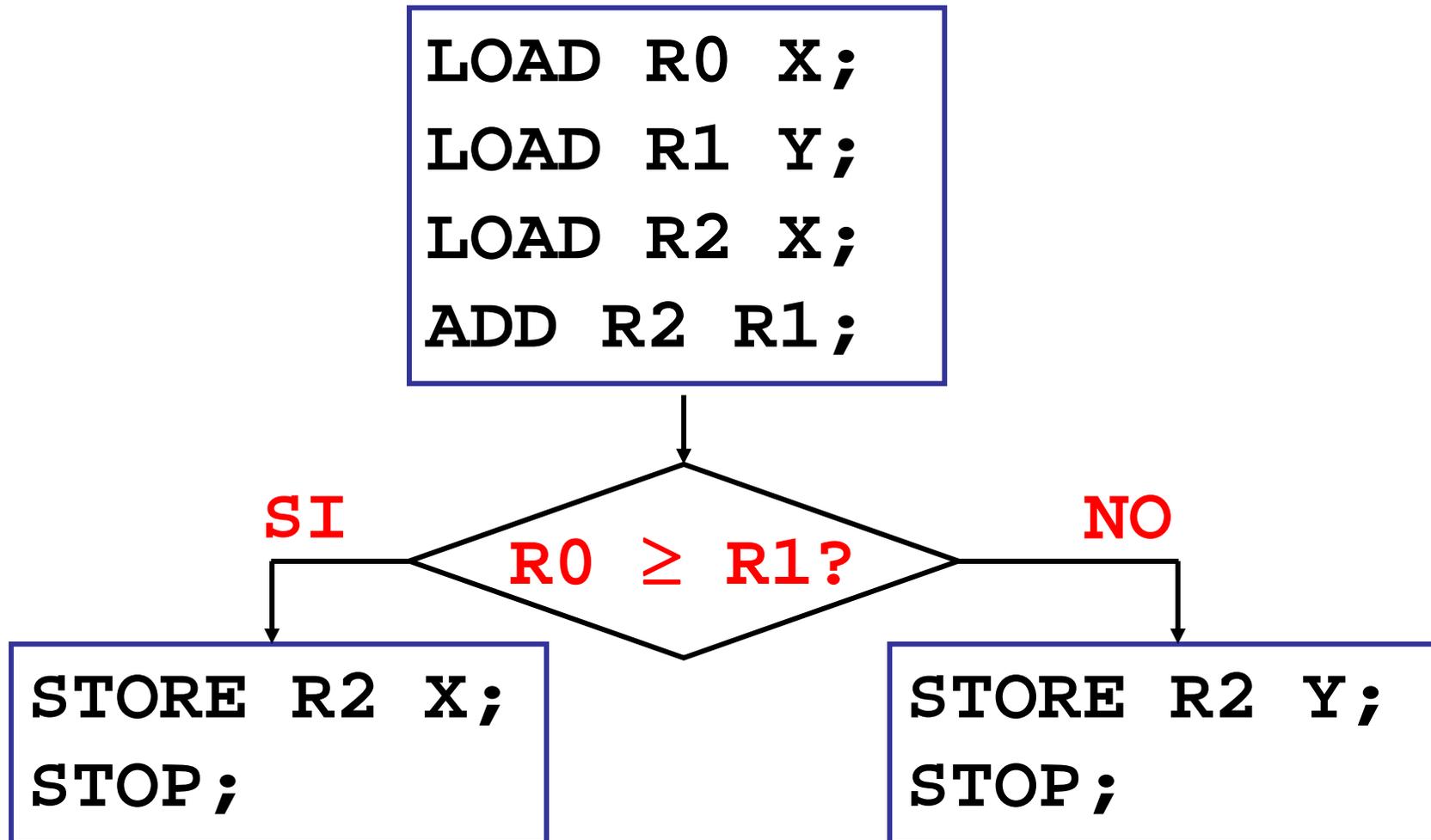

Codice assembler algoritmo 1

```
X: INT 38;  
Y: INT 8;  
    LOAD R0 X;  
    LOAD R1 Y;  
    COMP R0 R1;  
    BRGE maggiore;  
    ADD R0 R1;  
    STORE R0 Y;  
    STOP;  
maggiore:  
    ADD R0 R1;  
    STORE R0 X;  
    STOP;
```

Codice assembler algoritmo 2

```
X: INT 38;  
Y: INT 8;  
LOAD R0 X;  
LOAD R1 Y;  
LOAD R2 X;  
ADD R2 R1;  
COMP R0 R1;  
BRGE maggiore;  
STORE R2 Y;  
STOP;  
maggiore:  
STORE R2 X;  
STOP;
```

Conclusioni

3 costrutti fondamentali:

1) $X \leftarrow \text{valore}$

ASSEGNAZIONE

2) **TEST** di una condizione che determina quale azione intraprendere successivamente

3) **CICLO** che si ripete finchè una data condizione è vera

**SONO COSTRUTTI FONDAMENTALI in ogni
LINGUAGGIO di PROGRAMMAZIONE**

La CPU non "capisce" l'assembler !!

Il programma assembler deve essere
tradotto in un programma macchina

